



Enganches chapuceros



El Manual v.1
(libertad, igualdad y electricidad)

1. Guantes de látex 2. Dos metros de cable bifásico simple 3. Dos pinzas eléctricas 4. Un enchufe hembra simple 5. Destornilladores cruz y paleta 6. Un juego de llaves Allen.

* Todos son materiales y herramientas fácilmente conseguibles por un total +o- de 10 € en tu tienda china o ferretería más cercana



1. Antes que nada debemos reunir todos los materiales y herramientas que necesitaremos para recuperar lo nuestro 2. Comenzamos pelando los extremos del cable y luego, con la ayuda del destornillador, continuamos con el ensamblaje de la hembra en un extremo y de las pinzas en el otro. 3. Una vez terminado esto ya tenemos listo nuestro dispositivo robacorriente para enganches chapuceros. Ahora vamos con la salida a terreno pequeño terrorista.



ADVERTENCIA: antes de ponerte a trabajar ten en cuenta las precauciones necesarias: zapatos con suela plástica, guantes de goma, herramientas con mangos plásticos y procurar no tocar la parte metálica de éstas, ni del poste





4. Antes de comenzar nuestro micro sabotaje, nos colocamos nuestros guantes de látex por seguridad y con la ayuda de una llave Allen de la medida correspondiente procedemos a abrir la pequeña puerta 5. Como podemos ver, dentro del poste encontraremos una caja de dimensiones, forma y colores variables. Aquí adentro es donde ocurre la magia 6. Acomodamos la caja para, nuevamente con la ayuda del destornillador, proceder a abrirla.



7. Una vez abierta la caja mágica debemos investigar e identificar sus partes 8. Este es el reverso de la tapa que acabamos de sacar. Esas piezas se llaman fusibles, y para lo que sirven no nos interesa ahora, así que puedes dejarlos a un lado 9. Lo que si nos interesa es aclarar primero que cables suben hacia la luz y que cables bajan hacia la red principal. Generalmente los cables que suben son mas finos que los que van a la red, pero corrobóralo siguiendo los cables con cuidado. Una vez identificados los cables pasaremos al paso siguiente donde utilizaremos el robacorriente construido en los pasos 1 a 3.



10

10. Tomamos con cuidado las pinzas y conectamos una en cada terminal de los cables que bajan a la red. Da igual cual pinza conectes en que terminal. Ahora a disfrutar : conecta tu radio, lámpara, ventilador o lo que sea y sientate a esperar, a ver la gente pasar...





Enganches chapuceros es una guía enfocada en describir detalladamente el procedimiento para “engancharse” a una red de electricidad en plazas, parques y aceras utilizando las tomas existentes ocultas. Con una estética de “hagalo usted mismo”, la guía busca dirigirse al ciudadano común, sin conocimientos técnicos específicos, para que pueda hacer uso usufructo y libre de los servicios básicos en el espacio público.

Enganches chapuceros... busca una re-distribución -quizá ilusoriamente práctica, pero sin duda significativamente metafórica- de los servicios básicos pensando en la gente, en el uso libre y en la ocupación y recuperación del territorio público.



toma.

1. f. Acción de tomar.

2. f. Conquista u ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad.

5. f. data (abertura para desviar parte de un caudal).

6. f. Lugar por donde se deriva una corriente de fluido o electricidad.

7. f. Cinem. Acción y efecto de fotografiar o filmar.

sabotaje. (Del fr. sabotage).

1. m. Daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos.

2. m. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc.